



СИНТЕЗАТОР БАС-ГИТАРЫ

А. ГЛУЩЕНКО,
А. ДАНИЛОВ

В журнале «Радио» были опубликованы различные электронные устройства, предназначенные для расширения исполнительских возможностей электрогитары. Все они, за небольшим исключением, не могут быть использованы совместно с бас-гитарой. Авторы поставили перед собой задачу создать простое, надежное и доступное для повторения даже малоопытными радиолюбителями-музыкантами устройство для синтеза различных по спектру сигналов в канале бас-гитары.

Синтезатор предназначен в основном для гитар с неразвитой тембровой техникой. В этом случае он резко расширяет музыкальные возможности инструмента и приближает его по разнообразию тембров к электронным бас-гитарам высокого класса. Во избежание необходимости серьезной переделки собственно инструмента синтезатор выполнен в виде отдельного блока. Однако при желании он может быть встроен в корпус гитары или выполнен совместно с оконечным усилителем. Питается синтезатор от батареи «Крона ВЦ» и потребляет ток не более 12 мА (без сигнала). Можно питать синтезатор и от батареи из четырех элементов 316. Выходное напряжение синтезатора — около 60 мВ.

Структурная схема синтезатора показана на рис. 1. Сигналы с блока 1 звукоснимателей преобразуются двумя самостоятельными каналами (сигналы в силу различного расположения звукоснимателей имеют разные спектры; например, сигнал звукоснимателя, размещенного рядом с грифом, содержит меньше составляющих высших

частот и затухает дольше). Это позволяет добиться большей выразительности звучания и, кроме того, обеспечить четкую работу порогового элемента — преобразователя спектра.

Со звукоснимателя, расположенного у грифа гитары, сигнал поступает на предварительный усилитель 2 (в правом положении переключателя $B1$), а затем через делитель напряжения на преобразователь спектра 3, где обогащается высокочастотными составляющими и становится постоянным по амплитуде в течение некоторого времени после удара по струне (органный эффект). Эмиттерный повторитель 4 служит для согласования выходного сопротивления преобразователя спектра с входным сопротивлением фильтра 5. Предус-

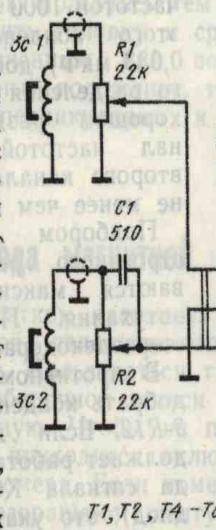
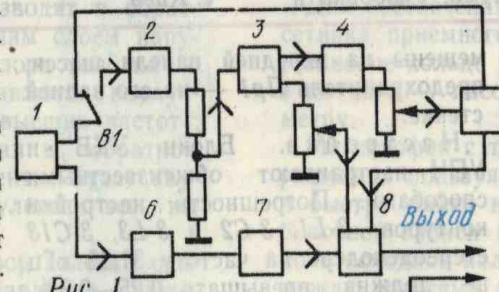


Рис. 2

мотрена возможность подавать сигнал со звукоснимателя непосредственно на фильтр 5 (рис. 1). С фильтра сигнала поступает на смеситель 8 и далее на выход синтезатора.

С другого звукоснимателя сигнал через предварительный усилитель 6, частотная характеристика которого имеет подъем на высших частотах, поступает на фильтр 7, а затем — на смеситель 8. На смеситель также поступает регулируемый по амплитуде сигнал непосредственно с преобразователя спектра 3. На выходе смесителя получается сигнал, спектр которого зависит от соотношения уровней сигналов, снимаемых с блоков звукоснимателей, и сигналов на входах смесителя, а также от характеристик фильтров.

Принципиальная схема синтезатора изображена на рис. 2. Предварительный усилитель сигнала звукоснимателя Зс1 собран на транзисторе $T1$. Нагрузкой усилителя служит делитель напряжения $R6R7$. Преобразователь спектра собран по схеме, заимствованной из «Радио», 1973, № 1, с. 30—32, и представляет собой двухкаскадный усилитель-ограничитель на транзисторах $T2$ и $T3$. Преобразователь спектра питается от параметрического стабилизатора напряжения, собранного на стабилитронах $D1$ и $D2$, включенных в прямом направлении. Стабилизатор обеспечивает четкую работу преобразователя даже при значительном разряде батареи и устраняет паразитные обратные связи через цепи питания.

Эмиттерный повторитель ($T4$) и второй предварительный усилитель ($T5$) собраны по обычным схемам и не нуждаются в пояснениях. Фильтры


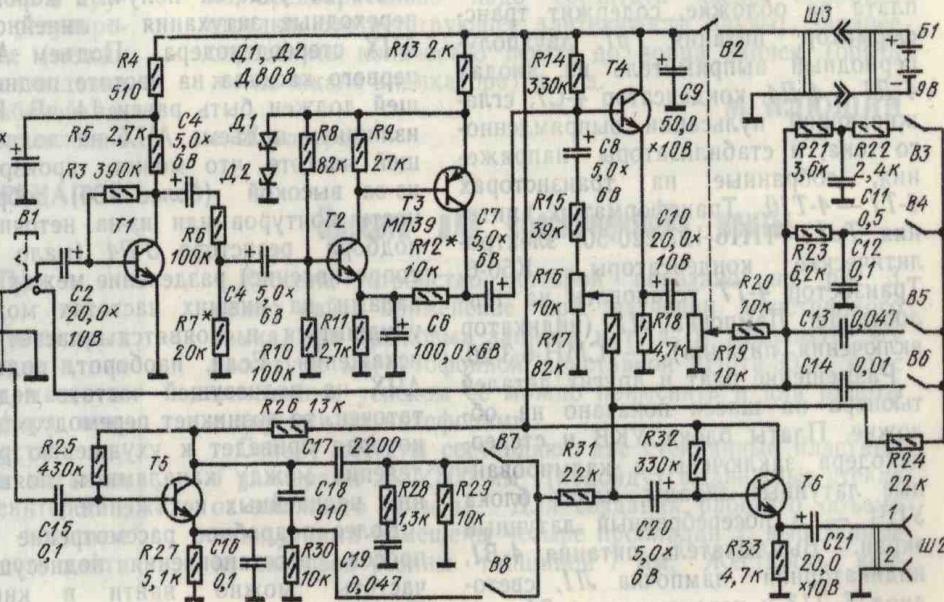


Рис. 3

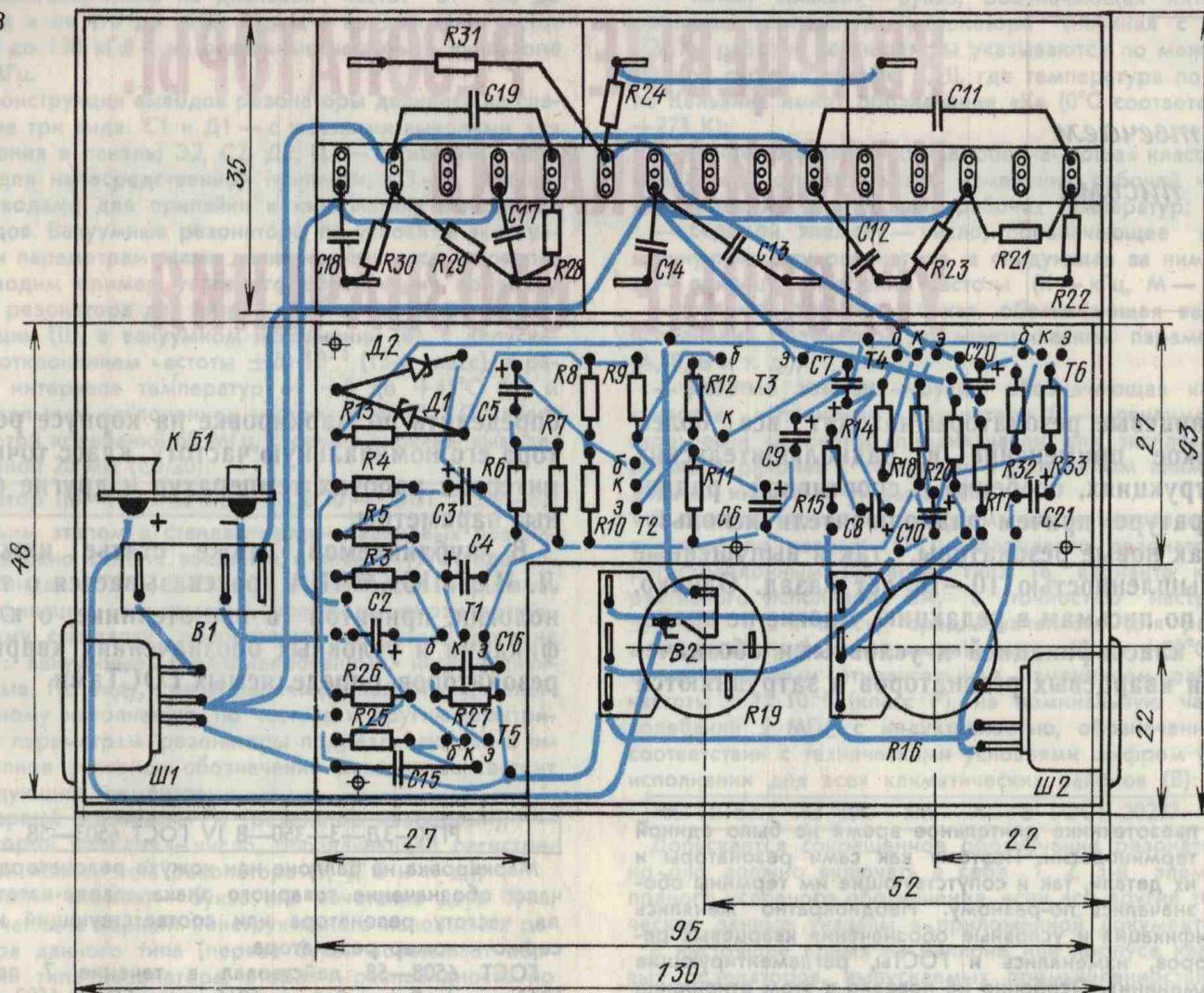

выполнены на RC цепях, коммутируемых переключателями $B3-B8$. Лучшие результаты дают формантные LC фильтры, но они сложнее конструктивно и имеют худшую помехозащищенность. Смеситель собран на транзисторе $T6$ по схеме эмиттерного повторителя. Это позволяет понизить выходное сопротивление, улучшив помехозащищенность выходных цепей, и устраниет влияние нагрузки на работу фильтров.

Звукосниматели $Zc1$ и $Zc2$, переменные резисторы $R1$ и $R2$ и конденсатор $C1$ устанавливаются в корпусе гитары. Звукосниматель $Zc1$ устанавливают рядом с грифом, а $Zc2$ — рядом с нижним порожком. Гитару подключают к синтезатору двужильным экранированным кабелем с помощью разъема $W1$.

Конструктивно устройство выполнено в металлическом корпусе — коробке размерами $130 \times 93 \times 40$ мм. Коробка может быть и пластмассовой, но тогда ее изнутри необходимо оклеить металлической фольгой, электрически соединив ее с общим проводом.

Вид и размещение монтажной платы в корпусе синтезатора показаны на рис. 3. Монтаж выполнен на штырях, запрессованных в плату (монтаж платы показан тонкими цветными линиями).

Переключатели фильтров $B3-B8$ изготовлены из трех двухклавишных стандартных выключателей Е-61. С них снимают декоративные крышки, отпиливают крепежные ушки и склеивают в единый блок эпоксидной смолой (или kleem ПВА). К блоку приклеивают монтажную планку с лепестками. На этих лепестках и выводах блока переключателей распаивают детали фильтров.

Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, переменные — СП3-12 и СП3-4ВМ с зависимостью типа В. Конденсаторы КМ-5, КТ-1а, МБМ, КЛС, К50-6. Разъемы $W1$ и $W2$ — унифицированные СГ-3. Выключатель $B1$ — кнопочный КМА1-IV; он механически связан с наклонной педалью, укрепленной на верхней панели корпуса синтезатора.

Транзисторы $T2$ и $T3$ должны иметь коэффициент передачи тока $B_{ст}$ 160—200 и 20—30 соответственно. Этим достигается наиболее благоприятный режим работы преобразователя спектра. Транзисторы $T1$ и $T5$ желательно использовать малошумящие. Вместо КТ315Г можно использовать любые транзисторы этой серии (кроме $T2$, который можно заменить на КТ312В, КТ301Ж, КТ342Б).

Монтаж внутри гитары должен быть выполнен экранированным про-

водом. Оплетки всех проводов соединяются с общим проводом на лепестке разъема $W1$.

Налаживание синтезатора сводится к подбору резисторов $R7$ и $R12$. Сначала подбирают резистор $R12$, добиваясь максимально громкого и ровного звучания гитары. При этом на вход преобразователя спектра нужно подавать сигнал с амплитудой, не превышающей половины максимальной. Затем подбирают резистор $R7$ так, чтобы при максимальной амплитуде сигнала на входе синтезатора (на выводе 3 разъема $W1$) работа преобразователя спектра оставалась устойчивой, то есть звучание гитары после щипка струны не содержало нежелательных призвуков и перебоев. Эти резисторы на время налаживания целесообразно заменить переменными сопротивлением 24—27 и 12—15 кОм соответственно.

Описанный синтезатор может быть использован с любыми бас-гитарами и без их переделки. В некоторых случаях входы каналов синтезатора необходимо объединить (соединить выводы 1 и 3 разъема $W1$). Если инструмент имеет сложную тембровую технику, то особенности его звучания надо учесть, подбрав некоторые элементы фильтров.

г. Москва